Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos Elementos de un circuito

5 de septiembre de 2018

Víctor Medrano Zarazúa victor_medrano@my.uvm.edu.mx

Universidad del Valle de México Campus Monterrey



Contenido



Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos

Víctor Medrano Zarazúa

epaso

ntroducción

componentes ideales

uentes ideales

nformación de contacto

Repaso

Introducción

Componentes ideales

Fuentes ideales

Información de contacto

Repaso



Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos Víctor Medrano Zarazúa

Repaso

Introducción

Componentes ideale

2011100 1000101

Información d contacto

Recapítulemos...

- ▶ ¿Qué es un Googol?
- ¿Cuál es la diferencia entre notación científica y notación de ingeniería?
- ¿Qué prefijos utilizamos en la notación de ingeniería y que origen tienen?

Introducción



Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos

Víctor Medrano Zarazúa

Repaso

Introducción

Componentes ideales

lerites ideales

Información de

Análisis y diseño

- Para poder analizar y diseñar circuitos necesitamos elementos con los cuales construir circuitos
- Presentaremos los elementos esenciales en la construcción de circuitos.

Componentes ideales de un circuito Elementos pasivos



Componentes ideales básicos

► Resistencia (R)

► Capacitor (C)

▶ Inductor (*L*)

Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos Víctor Medrano

Zarazúa

Repaso

Introduccion

Componentes ideales

entes ideales

Información de contacto



Componentes ideales de un circuito Elementos pasivos



Análisis v Diseño de Circuitos Eléctricos

Componentes ideales

Víctor Medrano Zarazúa

Ecuaciones I-V

La relación corriente-voltaje en cada elemento ideal de un circuito (resistencia, capacitor e inductor respectivamente) es definido por la siguientes ecuaciones.

$$v = iR \tag{1}$$

$$i = C\frac{dv}{dt} \tag{2}$$

$$v = L\frac{di}{dt} \tag{3}$$

La ecuación 1 también es llamada Ley de Ohm. Y la usaremos una y otra vez en este curso.

Fuentes ideales

Elementos activos



Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos

Víctor Medrano Zarazúa

Repaso

Introducción

Fuentes ideales

Información de

Tipos de fuentes ideales

Existen dos tipos de fuentes ideales:

► Fuente ideal de voltaje: Entrega un voltaje constante



▶ Fuente ideal de corriente: Entrega una corriente constante



Estos elementos entregarán potencia a nuestro circuito.


Fuentes ideales


Elementos activos



Curvas características

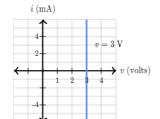Las fuentes de voltaje y corriente ideales poseen las siguientes curvas características.



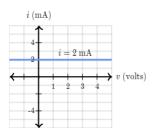

Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos

Víctor Medrano Zarazúa

Repaso

Introduccion

Fuentes ideales

Información d contacto

Universidad del Valle de México Campus Monterrey

Feedback Información de contacto



En caso de comentarios, sugerencias, preguntas o errores en las diapositivas no dudes en contactarme.

Víctor Medrano Zarazúa victor_medrano@my.uvm.edu.mx https://mixlaab.github.io WA: 8119022700 Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos

Víctor Medrano Zarazúa

ntroducción

imponentes ideales

ierries ideale

8 Información de contacto



